



POLITECNICO
MILANO 1863

Progetto di Reti Logiche

Gianmarco Schifone
10846556

Prof. Gianluca Palermo
a.a. 2023-2024

Indice

1	Introduzione	2
2	Architettura	3
2.1	Contatore	4
2.2	Addizionatore	4
2.3	Componente basato su MUX	4
2.3.1	<i>current_k</i> dispari	5
2.3.2	<i>current_k</i> pari	5
2.4	Registro di parola	6
2.5	Registro di credibilità	6
2.6	Multiplexer	6
2.7	FSM	7
2.7.1	INIT	8
2.7.2	CURRENT_K	8
2.7.3	CURRENT_ADDRESS	9
2.7.4	READ_W	9
2.7.5	SAVE_W	9
2.7.6	WRITE_C	9
2.7.7	WRITE_W	10
2.7.8	DONE_STATE	10
3	Risultati sperimentali	11
3.1	Utilization Report	11
3.2	Timing Report	11
4	Conclusioni	13

Capitolo 1

Introduzione


Il progetto prevede l'implementazione di un modulo hardware, descritto in VHDL, che aggiorna una sequenza di parole memorizzate in memoria, a partire da un dato indirizzo, ogni due byte. Nello specifico, il modulo sostituisce le parole il cui valore non è specificato, ovvero è 0, con l'ultima parola valida letta, ovvero maggiore di 0, e associa ad ogni elemento della sequenza, scrivendo nel byte successivo all'elemento, un valore di credibilità compreso tra 31 a 0 che decresce di 1 ad ogni sostituzione di una parola non valida con l'ultima parola valida letta e viene reimpostato a 31 ad ogni lettura di una parola valida.

	Indirizzo di memoria	Valore in memoria prima	Valore in memoria dopo	
ADD	114	151	151	
ADD+1	115	0	31	
ADD+2	116	36	36	
ADD+3	117	0	31	
ADD+4	118	0	36	
ADD+5	119	0	30	
ADD+6	120	0	36	
ADD+7	121	0	29	
ADD+8	122	0	36	
ADD+9	123	0	28	
ADD+2*K-1	124	137	137	
ADD+2*K-1	125	0	31	

Esempio

Capitolo 2


Architettura

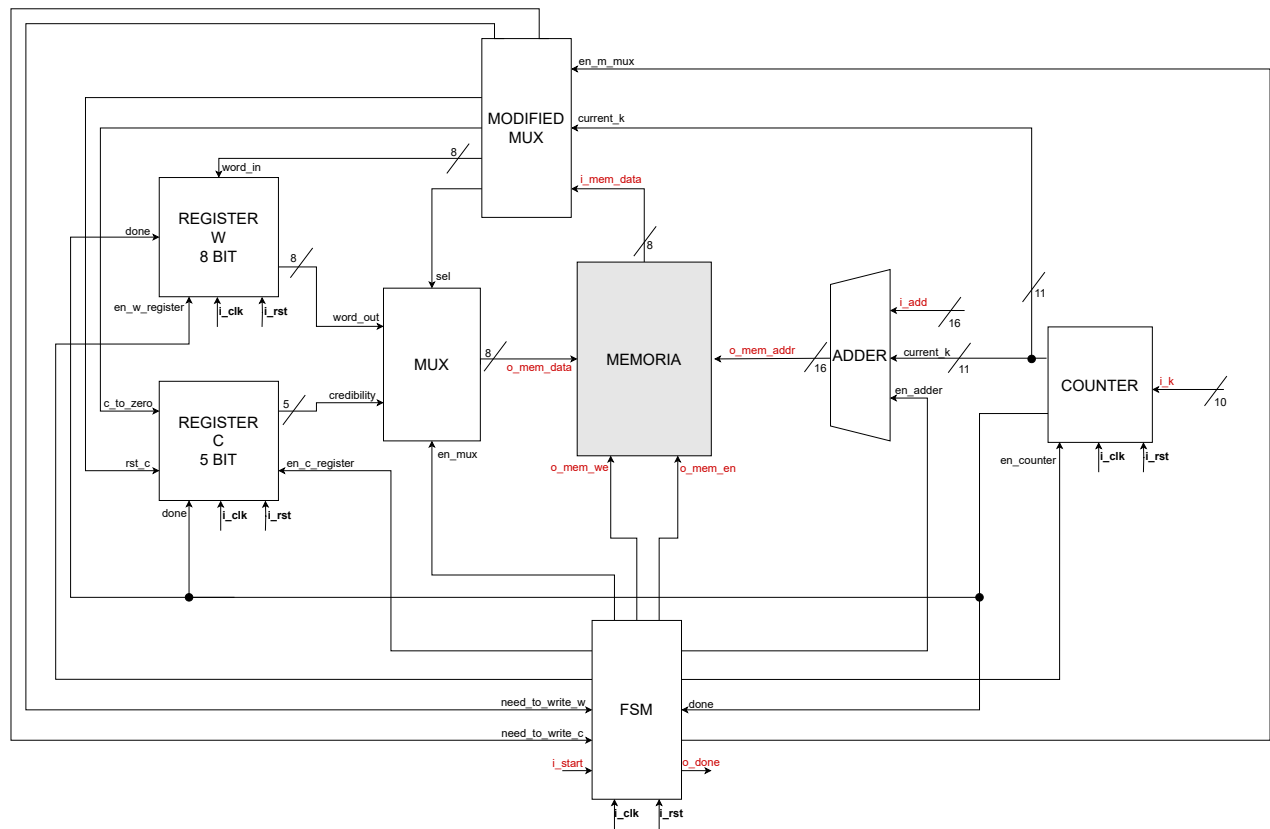

Datapath

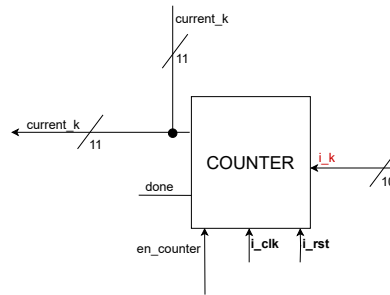
2.1 Contatore

Un contatore che riceve in ingresso il numero i_k di parole della sequenza da elaborare e incrementa il segnale memorizzato, e trasferito nel segnale d'uscita $current_k$, da 0 a $2(i_k - 1) + 1$, valore dopo il quale l'elaborazione deve terminare abilitando un segnale $done$.



 
2.2 Addizionale

Un addizionale che riceve in ingresso l'indirizzo i_add a partire dal quale è memorizzata la sequenza di parole, e il segnale $current_k$. Il segnale d'uscita o_mem_addr è la somma dei due, si interfaccia con la memoria e contiene l'indirizzo attualmente in esame.



 2.3 Componente basato su MUX

Un componente, basato su un multiplexer, che riceve in ingresso la parola i_mem_data , letta in memoria, e $current_k$. I casi possibili sono tre:



2.3.1 *current_k* dispari

Ovvero il suo LSB è uguale a 1, sull'indirizzo attualmente in esame andrà scritto il valore di credibilità associato alla parola precedente. I segnali d'uscita *need_to_write_c* e *sel* conterranno il valore 1.

2.3.2 *current_k* pari

Ovvero il suo LSB è uguale a 0.

i_mem_data > 0


La parola letta contiene un valore valido della sequenza, è necessario memorizzarla in modo da poterla eventualmente scrivere successivamente in memoria. Il segnale d'uscita *word_in* conterrà il valore di *i_mem_data* e il segnale d'uscita *rst_c* conterrà il valore 1.

i_mem_data = 0

La parola letta contiene un valore non valido della sequenza, è necessario sostituirla scrivendo in memoria l'ultimo valore valido letto. Il segnale d'uscita *sel* conterrà il valore 0 e il segnale d'uscita *need_to_write_w* conterrà il valore 1. Se non si dispone di un valore valido da scrivere, si lascia invariato il contenuto dell'indirizzo in esame e il segnale d'uscita *c_to_zero* conterrà il valore 1.

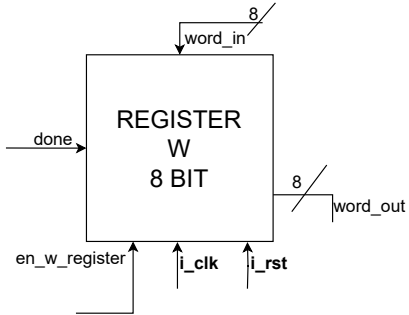
2.4 Registro di parola

Un registro che riceve in ingresso la parola *word_in* da memorizzare al suo interno, riportandola sul segnale d'uscita *word_out*. Dispone inoltre di un segnale d'ingresso *done* che resetta il registro.



 2.5 Registro di credibilità


Un registro che memorizza il valore *credibility* di credibilità attuale, decrementandolo ad ogni scrittura di una parola in memoria. Dispone di un segnale d'ingresso *done* che resetta il registro riportando il valore di credibilità a 31, di un segnale d'ingresso *rst_c* che resetta il registro riportando il valore di credibilità a 31, di un segnale d'ingresso *c_to_zero* che imposta il valore di credibilità a 0.



 2.6 Multiplexer


Un multiplexer che trasferisce sul segnale d'uscita *o_mem_data*, che si interfaccia con la memoria, la parola *word_out* da scrivere nella sequenza o il valore di credibilità *credibility* da associare alla parola memorizzata


nell'indirizzo subito prima, in base al segnale selettore sel ricevuto in ingresso



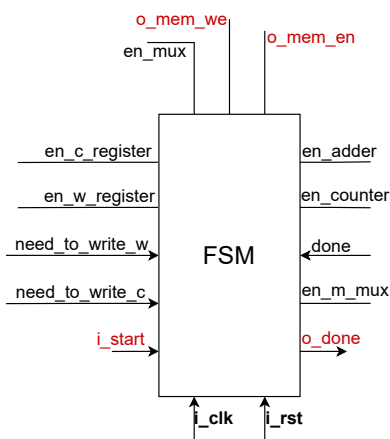2.7 FSM

Una FSM che gestisce l'attivazione e disattivazione dei componenti in base allo stato in cui si trova il sistema. Inoltre, si occupa di abilitare la scrittura in memoria in base ai segnali d'ingresso *need_to_write_c* e *need_to_write_w*. Infine, si occupa di avviare l'elaborazione a seguito di un segnale d'ingresso *i_start*, e si occupa di terminare l'elaborazione, la cui fine è segnalata dal segnale d'ingresso *done*, portando a 1 il valore del segnale d'uscita *o_done*.



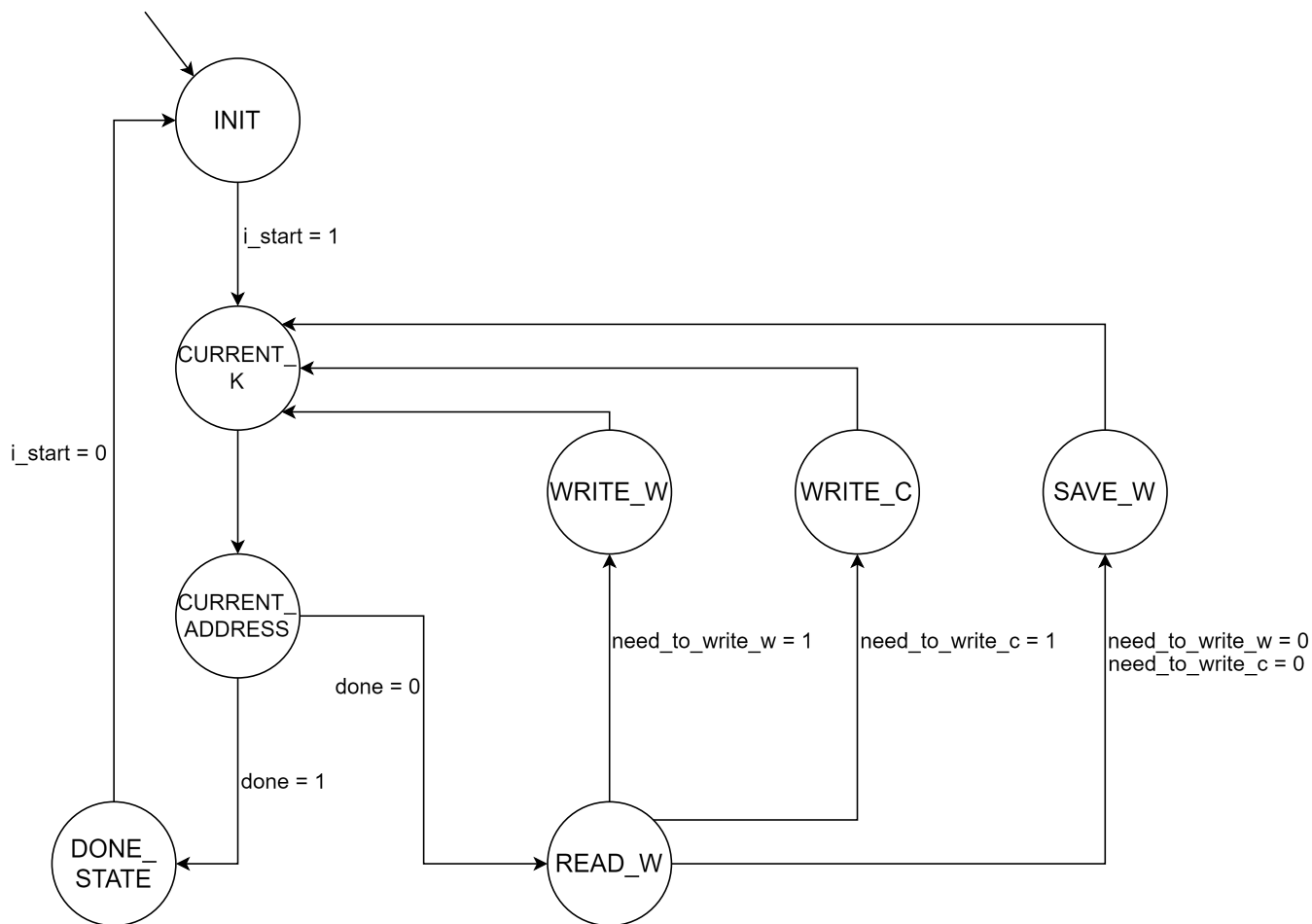

Stati della FSM

2.7.1 INIT

Stato di reset, in cui il sistema attende che il segnale *i_start* vada a 1.
I segnali d'uscita non specificati sono uguali a 0.

2.7.2 CURRENT_K

Stato in cui viene calcolato l'offset dell'indirizzo di memoria da esaminare.
en_counter = 1
I segnali d'uscita non specificati sono uguali a 0.

2.7.3 CURRENT_ADDRESS

Stato in cui viene calcolato l'indirizzo di memoria da esaminare e richiesta la lettura in memoria.

en_adder = 1

o_mem_en = 1

I segnali d'uscita non specificati sono uguali a 0.

2.7.4 READ_W

Stato in cui viene letto il valore contenuto nell'indirizzo di memoria in esame.

en_adder = 1

o_mem_en = 1

en_m_mux = 1

I segnali d'uscita non specificati sono uguali a 0.

2.7.5 SAVE_W

Stato in cui viene memorizzato in un registro il valore valido, appartenente alla sequenza, letto nell'indirizzo di memoria in esame.

en_adder = 1

o_mem_en = 1

en_m_mux = 1

en_w_register = 1

en_c_register = 1

I segnali d'uscita non specificati sono uguali a 0.

2.7.6 WRITE_C

Stato in cui viene scritto, nell'indirizzo di memoria in esame, il valore di credibilità associato all'ultima parola letta nella sequenza.

en_adder = 1

o_mem_en = 1

en_m_mux = 1

en_c_register = 1

en_mux = 1

o_mem_we = 1

I segnali d'uscita non specificati sono uguali a 0.

2.7.7 WRITE_W

Stato in cui viene sostituito il valore non valido, presente nell'indirizzo di memoria in esame, con l'ultimo valore valido letto.

en_adder = 1

o_mem_en = 1

en_m_mux = 1

en_mux = 1

o_mem_we = 1

I segnali d'uscita non specificati sono uguali a 0.

2.7.8 DONE_STATE

Stato di fine elaborazione della sequenza.

o_done = 1

I segnali d'uscita non specificati sono uguali a 0.

Capitolo 3

Risultati sperimentali

La sintesi del modulo HW viene eseguita senza generare errori.

3.1 Utilization Report

Inferred latch: 0

Site Type	Used	Fixed	Available	Util%
Slice LUTs*	102	0	41000	0.25
LUT as Logic	102	0	41000	0.25
LUT as Memory	0	0	13400	0.00
Slice Registers	42	0	82000	0.05
Register as Flip Flop	42	0	82000	0.05
Register as Latch	0	0	82000	0.00
F7 Muxes	0	0	20500	0.00
F8 Muxes	0	0	10250	0.00

3.2 Timing Report

Required time: 20ns

Slack (MET) : 16.797ns (required time - arrival time)

La Behavioral Simulation e la Post-Synthesis Functional Simulation eseguono correttamente tutti i test creati. Riporto di seguito la descrizione dei test più rilevanti effettuati.

- Test bench standard che verifica la corretta elaborazione di una sequenza.
- Test bench che verifica la corretta elaborazione di una sequenza nella quale un valore di credibilità raggiunge lo 0 senza decrementarlo ulteriormente. E' stato scritto tramite uno scenario di input che contiene per almeno 31 volte di seguito il valore 0 all'interno della sequenza.
- Test bench che verifica la corretta elaborazione di una sequenza la cui parola iniziale è uguale a 0.
- Test bench che verifica la corretta elaborazione di più sequenze.
- Test bench che verifica il corretto funzionamento del sistema a seguito di un segnale d'ingresso $ik = 0$.
- Test bench che verifica il corretto funzionamento del sistema a seguito di un segnale d'ingresso $ik = 1023$.
- Test bench che verifica il corretto funzionamento del sistema a seguito di un reset avvenuto durante l'elaborazione di una sequenza.

Capitolo 4

Conclusioni

Il modulo HW progettato soddisfa le esigenze funzionali descritte in precedenza, con la corretta gestione dei casi limite. Inizialmente, il processo di progettazione si è concentrato sulla costruzione del datapath, che svolge un ruolo fondamentale nella definizione del flusso di dati all'interno del modulo hardware. Successivamente, è stata sviluppata la FSM responsabile della gestione del datapath, necessaria per garantire un controllo coerente e affidabile delle operazioni. Una volta completata la progettazione concettuale, si è proceduto alla realizzazione pratica attraverso la descrizione in VHDL dei componenti. Durante questa fase, sono stati eseguiti test approfonditi sui singoli componenti al fine di garantire il corretto funzionamento e l'aderenza agli obiettivi prestabiliti. Infine, con il completamento dei test e l'assicurazione della funzionalità di ciascun componente, sono stati collegati tra loro i moduli per creare un sistema integrato e coerente. Eventuali discrepanze o inefficienze individuate sono state affrontate con modifiche mirate al datapath e alla FSM, assicurando così un'implementazione ottimale.